

Technika Cyfrowa.  
Ćwiczenie 3.

Maciej Pieta

Piotr Koproń  
Rafał Piwowar


Jakub Woś

Marzec 2023

## 1 Zadanie 3a

**Treść zadania.** Bazując na dowolnie wybranych przerzutnikach, zaprojektować, zbudować i przetestować synchroniczny trzybitowy licznik liczący w następujący sposób: 0, 2, 4, 6, 1, 3, 5, 7, 0, 2, 4, ... itd. Inaczej mówiąc: licznik najpierw przechodzi po wartościach parzystych, a potem po wartościach nieparzystych, i znowu po parzystych, i tak w kółko.

### 1.1 Ogólna idea rozwiązania

 

Licznik jest trzybitowy - wartość wyjściowa jest definiowana jako  $1 * out_0 + 2 * out_1 + 4 * out_2$ . Jako wartości wejściowe przyjmujemy zewnętrzny zegar oraz sygnał resetujący.


### 1.2 Tabele prawdy

Tabele prawdy informują o kolejnej wartości wysyłanej przez licznik, wyznaczone z wartości aktualnej.


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1			OBECNIE				NASTĘPNY			
2	wartość		Q2	Q1	Q0		Q2	Q1	Q0	
3	0		0	0	0		0	1	0	
4	2		0	1	0		1	0	0	
5	4		1	0	0		1	1	0	
6	6		1	1	0		0	0	1	
7	1		0	0	1		0	1	1	
8	3		0	1	1		1	0	1	
9	5		1	0	1		1	1	1	
10	7		1	1	1		0	0	0	
11										
 
### 1.3 Tabele Karnaugh


Dokonujemy minimalizacji, w celu wyznaczenia bezpośrednich wzorów na kolejne wartości, oznaczone  $D_0, D_1, D_2$ .



### 1.4 Schemat układu

 


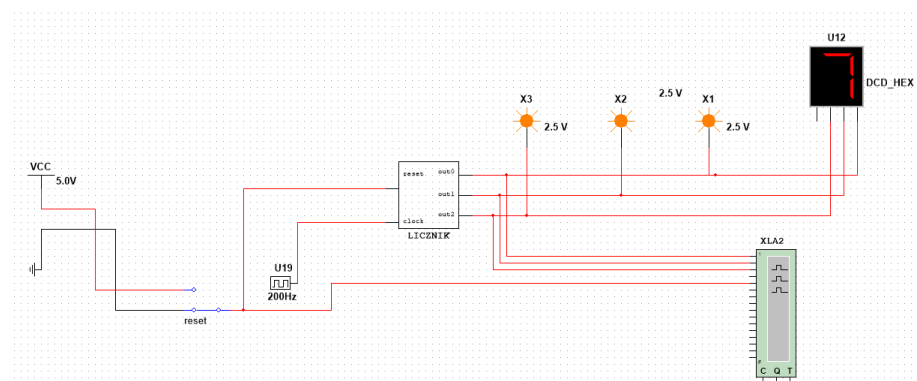Dodatkowo załączamy układ wizualizacji działania naszego licznika.



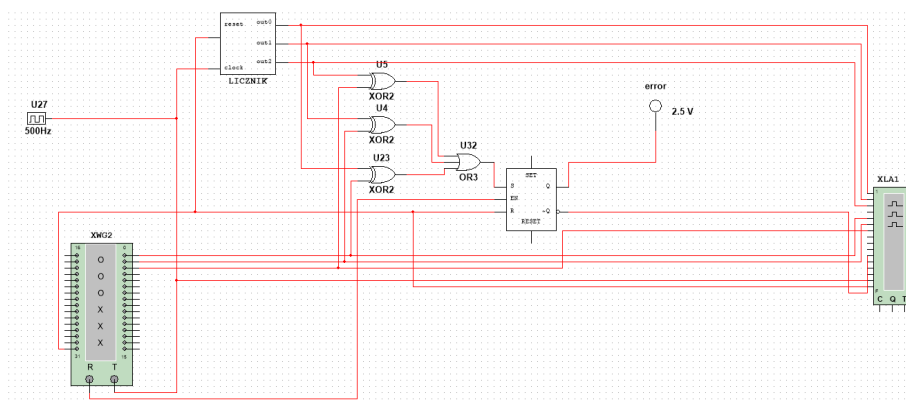
## 1.5 Układ testujący

Przygotowaliśmy automatyczny model testujący. Lampka błędu pozostanie zgaszona tylko jeżeli we wszystkich sytuacjach licznik zachowa się zgodnie z oczekiwaniami.



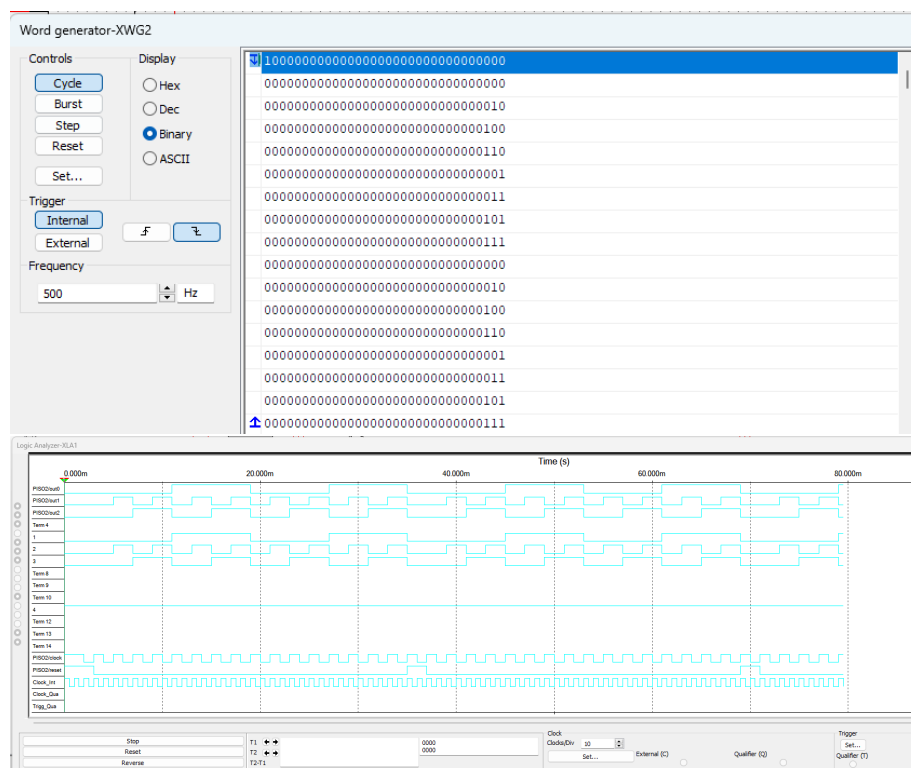Ustawienia generatora słów i wyniki analizatora logicznego.



Wartość oznaczona "4" stale ja 1 oznacza że lampka błędu nie świeci, czyli program działa.

## 1.6 Wnioski


### Alternatywne rozwiązania

**Zastosowania** Licznik może być wykorzystany do synchronizacji sygnalizacji świetlnej interskrzyżowaniowo, w celu zapewnienia optymalnych warunków jazdy dla kierowców jadących zgodnie z ograniczeniami prędkości. (Jak jedzie przepisowo, to cały czas będzie miał zielone, jak nie - to i tak będzie musiał hamować na czerwonym). RYSUNEK DO TEGO.
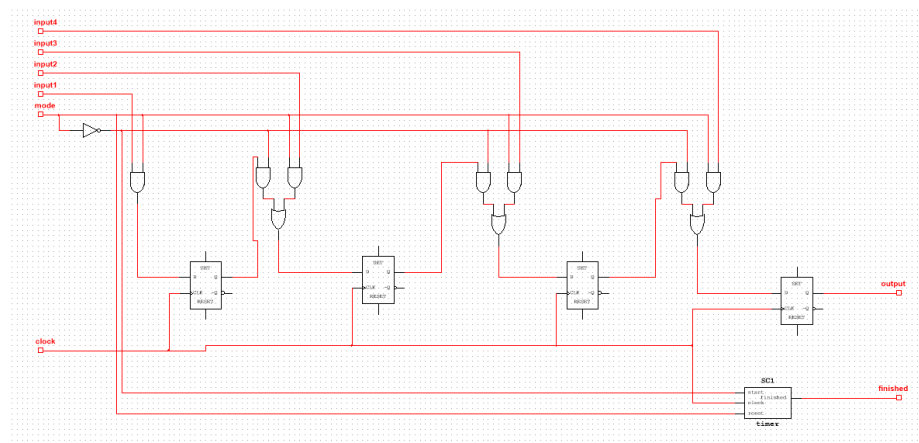
## 2 Zadanie 3b


**Treść zadania** Bazując na przerzutnikach "D", zaprojektować, zbudować i przetestować automat realizujący detekcję wprowadzanej na jego wejście czterobitowej wartości. Automat powinien rozpoznawać liczbę binarną: "1101". Jako źródło wprowadzanej wartości proszę użyć układu zbudowanego w ramach ćw.2b.

**Układ zbudowany w ramach ćwiczenia 2b** Zgodnie z komentarzem zwrotnym do ćwiczenia 2b, zbudowany przez nas układ PISO wymagał pewnych poprawek. Dla klaryfikacji, załączamy tutaj poprawioną wersję.




### 2.1 Ogólna idea rozwiązania

FIXME: Add Wejścia/Wyjścia.

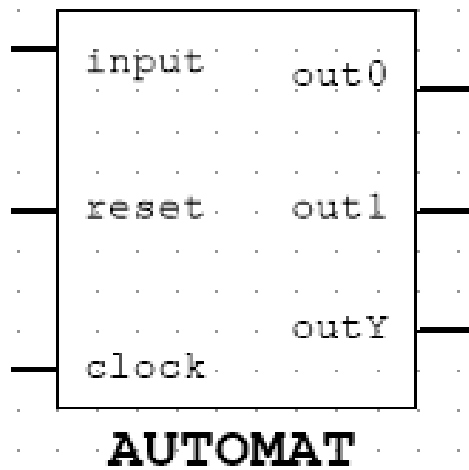

Implementujemy następujący automat:

 

## 2.2 Funkcje przejścia stanu

Fp STAN	x	$\bar{x}$	3b
0	1	0	
1	2	0	
2	2	3	
3	4	0	
4	2	0	

Fp STAN	$D_3 D_2 D_1 D_0$	x	$\bar{x}$	$D_3 D_2 D_1 D_0$
0	0000	0001	1110	0000
1	0001	0010	1101	0000
2	0010	0100	1011	0000
3	0100	1000	0111	0000
4	1000	0101	1010	0000

$$D_0 = x \bar{D}_2 \bar{D}_1 \bar{D}_0 + \bar{x} \bar{D}_2 D_1 \bar{D}_0$$

$$D_0 = \bar{D}_2 \bar{D}_0 \cdot (x \bar{D}_1 + \bar{x} D_1) = \bar{D}_2 \bar{D}_0 \cdot (x \text{ xor } D_1)$$


$$D_1 = D_2 x + \bar{D}_2 D_1 \bar{D}_0 + \bar{D}_2 \bar{D}_1 D_0 x$$

## 2.3 Funkcja wyjścia


Fw $D_3 D_2 D_1 D_0$	y	3b
0000	0	
0001	0	
0010	0	
0011	0	
0100	0	
0101	0	
0110	0	
0111	0	
1000	0	
1001	0	
1010	0	
1011	0	
1100	0	

$y = D_2$

## 2.4 Schemat układu

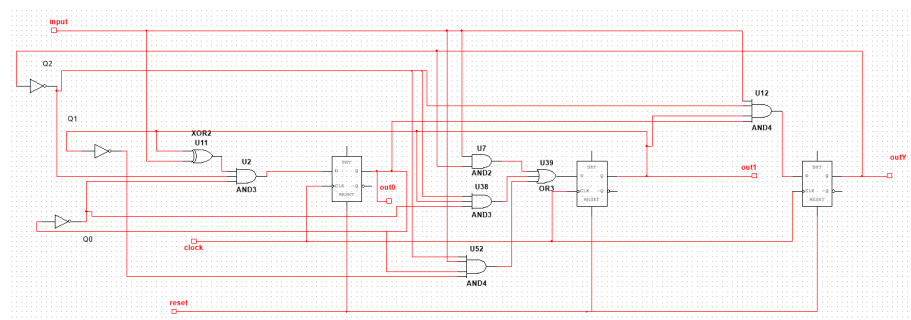


W połączeniu z układem PISO:

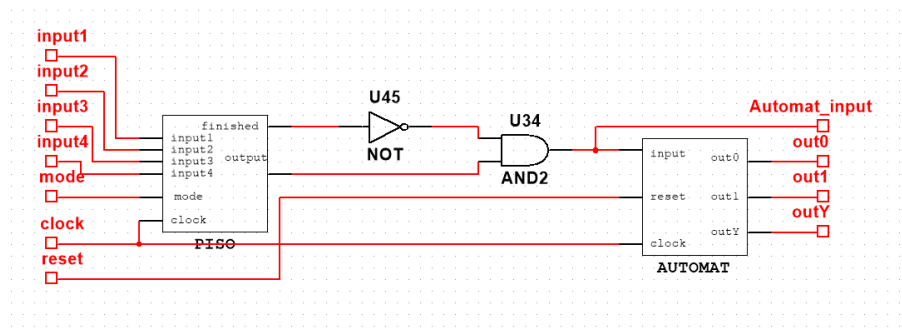
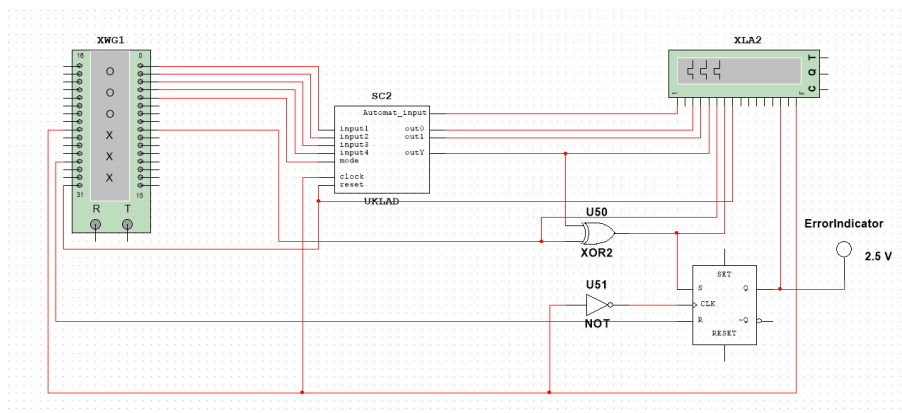
## 2.5 Układ testujący

Przygotowaliśmy automatyczny model testujący. Lampka błędów pozostanie zgaszona tylko jeżeli we wszystkich sytuacjach licznik zachowa się zgodnie z oczekiwaniem.



Załączamy kod wykorzystany do utworzenia konfiguracji generatora słów.

```
output = []
```

```
def toBinary(val):
    res = []
    while val != 0:
        res.insert(0, val % 2)
        val = val // 2

    while len(res) < 4:
        res.insert(0, 0)

    return res
```



```

def hex4(val):
    res = hex(val)[2:]
    while len(res) < 4:
        res = "0" + res
    return res

def addOutput(data):
    output.append(data[:1] + '1' + data[2:])
    output.append(data[:1] + '0' + data[2:])


output.append("Data:\n")
addOutput("10000000\n")
for i in range(16):
    addOutput("80000000\n")
    addOutput('0000001' + hex(i)[2:] + '\n')
    binary = toBinary(i)
    for k in range(4):
        addOutput('00000000' + '\n')
    addOutput('00000' + str(int(i == 13)) + '00' + '\n')

output.append("Initial:" + '\n')
output.append("0000" + '\n')
output.append("Final:" + '\n')
output.append(hex4(224) + '\n')

with open('output.dp', 'w') as outputFile:
    outputFile.writelines(output)

```

 Rezultaty z analizatora logicznego. Linia "20" stale na 1 oznacza brak błędu.



## **2.6    Wnioski**

**Alternatywne rozwiązania**

**Zastosowania**