

Technika Cyfrowa.
Ćwiczenie 3.

Maciej Pieta

Piotr Koproń
Rafał Piwowar


Jakub Woś

Maj 2023

1 Zadanie 3a

Treść zadania. Bazując na dowolnie wybranych przerzutnikach, zaprojektować, zbudować i przetestować synchroniczny trzybitowy licznik liczący w następujący sposób: 0, 2, 4, 6, 1, 3, 5, 7, 0, 2, 4, ... itd. Inaczej mówiąc: licznik najpierw przechodzi po wartościach parzystych, a potem po wartościach nieparzystych, i znowu po parzystych, i tak w kółko.

1.1 Ogólna idea rozwiązania

 

Licznik jest trzybitowy - wartość wyjściowa jest definiowana jako $1 * out_0 + 2 * out_1 + 4 * out_2$. Jako wartości wejściowe przyjmujemy zewnętrzny zegar oraz sygnał resetujący.


1.2 Tabele prawdy

Tabele prawdy informują o kolejnej wartości wysyłanej przez licznik, wyznaczone z wartości aktualnej.


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1			OBECNIE				NASTĘPNY			
2	wartość		Q2	Q1	Q0		Q2	Q1	Q0	
3	0		0	0	0		0	1	0	
4	2		0	1	0		1	0	0	
5	4		1	0	0		1	1	0	
6	6		1	1	0		0	0	1	
7	1		0	0	1		0	1	1	
8	3		0	1	1		1	0	1	
9	5		1	0	1		1	1	1	
10	7		1	1	1		0	0	0	
11										

 1.3 Tabele Karnaugh


Dokonujemy minimalizacji, w celu wyznaczenia bezpośrednich wzorów na wejścia do przerzutników, oznaczone D_0, D_1, D_2 .



1.4 Schemat układu

 


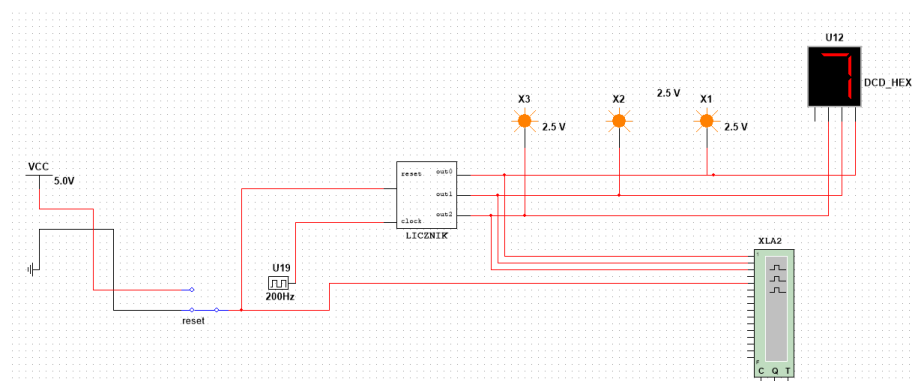Dodatkowo załączamy układ wizualizujący działanie naszego licznika.




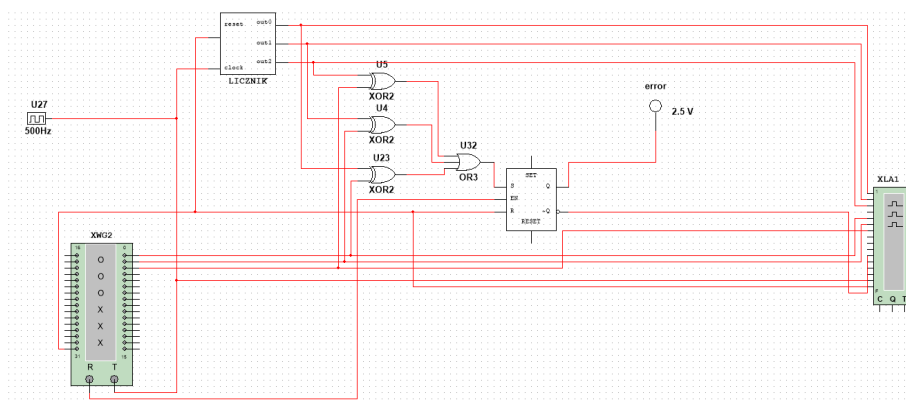1.5 Układ testujący

Przygotowaliśmy automatyczny model testujący. Lampka błędu pozostanie zgaszona tylko jeżeli we wszystkich sytuacjach licznik zachowa się zgodnie z oczekiwaniami.



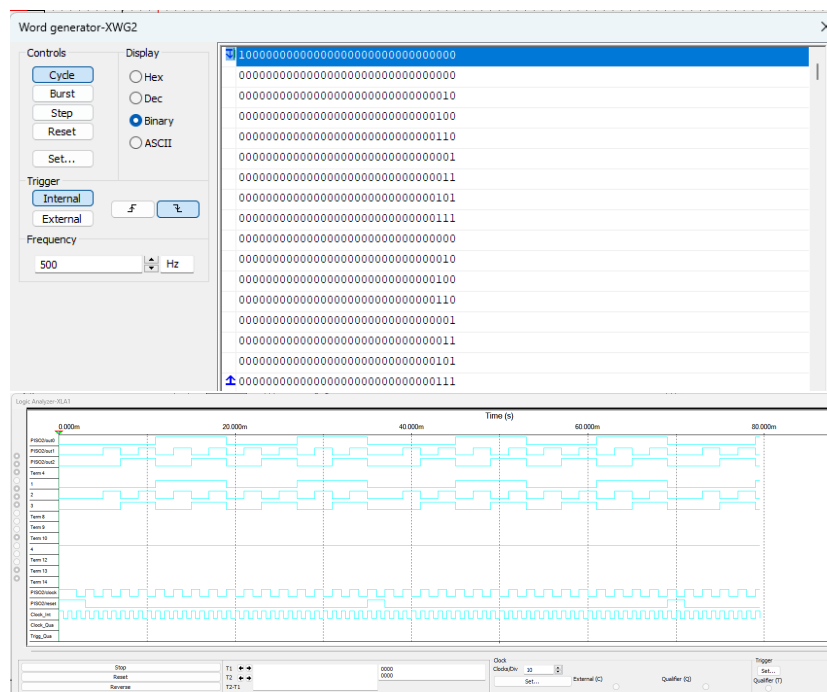Ustawienia generatora słów i wyniki analizatora logicznego.




Wartość oznaczona "4" stale równa 1 oznacza że lampka błędu nie świeci, czyli program działa.

1.6 Wnioski

Alternatywne rozwiązania Rozważaliśmy wykorzystanie przerzutnika T na zapamiętywanie najmniej znaczącego bitu, ale uznaliśmy że jednolitość przerzutników zmniejsza poziom skomplikowania układu.

Słowem komentarza twórczego Podczas przyotowywania tabeli Karnaugh, pierwotnie wyznaczyliśmy $D_0 = \overline{Q_2}Q_0 + Q_2Q_1\overline{Q_0} + Q_1\overline{Q_0}Q_2$, zanim zorientowaliśmy się że możemy uprościć układ.

 
Zastosowania Licznik może być wykorzystany do synchronizacji sygnalizacji świetlnej interskrzyżowaniowo, w celu zapewnienia optymalnych warunków jazdy dla kierowców jadących zgodnie z ograniczeniami prędkości. (Jak jedzie przepisowo, to cały czas będzie miał zielone, jak nie - to i tak będzie musiał hamować na czerwonym).




2 Zadanie 3b

Treść zadania Bazując na przerzutnikach "D", zaprojektować, zbudować i przetestować automat realizujący detekcję wprowadzanej na jego wejście czterobitowej wartości. Automat powinien rozpoznawać liczbę binarną: "1101". Jako źródło wprowadzanej wartości proszę użyć układu zbudowanego w ramach ćw.2b.

 Układ zbudowany w ramach ćwiczenia 2b Zgodnie z komentarzem zwrotnym do ćwiczenia 2b, zbudowany przez nas układ PISO wymagał pewnych poprawek. Załączamy tutaj poprawioną wersję.




Układ SC1 zaimplementowany poniżej:

 


 2.1 Ogólna idea rozwiązania

Automat na wejściu przyjmuje zewnątrz zegar, oraz sygnał wejściowy. Oprócz tego, wprowadzony jest sygnał resetujący automat. Na wyjściu, sygnał outY przekazuje informacje o tym, czy liczba "1011" została rozpoznana. Dodatkowo, sygnały out1 i out2 pozwalają (wraz z outY) na poznanie dokładnego stanu automatu.



Implementujemy następujący automat:

 

2.2 Funkcje przejścia stanu

Fp	x	\bar{x}	3b
STAN	1	0	
0	1	0	
1	2	0	
2	2	3	
3	4	0	
4	2	0	

Fp	x	\bar{x}
STAN	1	0
0	000	000
1	001	000
2	010	000
3	100	000
4	100	000

$$D_0 = x \bar{D}_2 \bar{D}_1 \bar{D}_0 + \bar{x} \bar{D}_2 D_1 \bar{D}_0$$

$$D_0 = \bar{D}_2 \bar{D}_0 \cdot (x \bar{D}_1 + \bar{x} D_1) = \bar{D}_2 \bar{D}_0 \cdot (x \text{ xor } D_1)$$


$$D_1 = D_2 x + \bar{D}_2 D_1 \bar{D}_0 + \bar{D}_2 \bar{D}_1 D_0 x$$

2.3 Funkcja wyjścia


Fw	y	3b
000	0	
001	0	
010	0	
011	0	
100	0	
110	1	
111	1	
101	1	
100	1	

$y = D_2$

2.4 Schemat układu

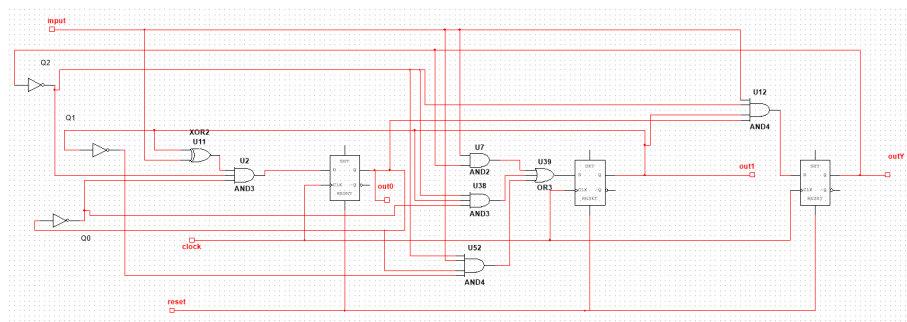


W połączeniu z układem PISO z zad. 2b:

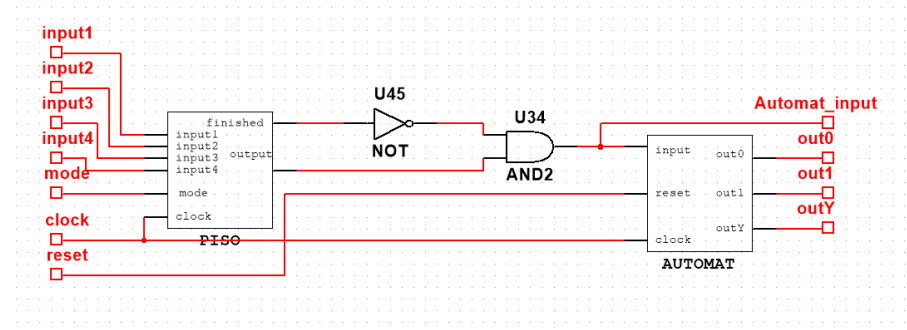

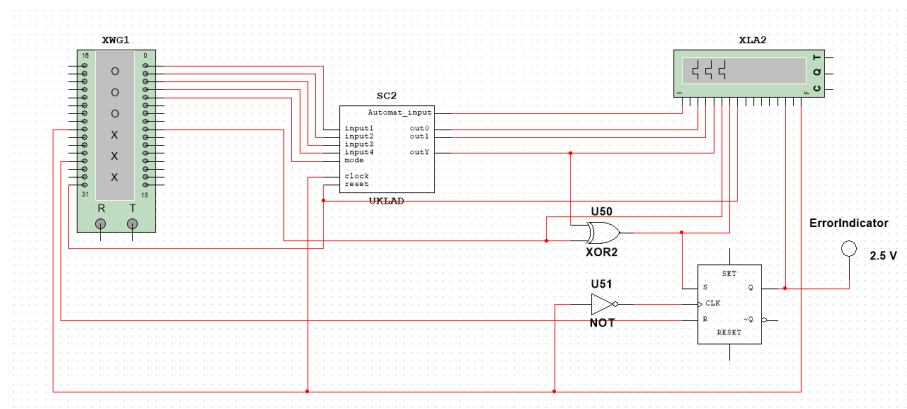2.5 Układ testujący

Przygotowaliśmy automatyczny model testujący. Lampka błędu pozostanie zgaszona tylko jeżeli we wszystkich sytuacjach licznik zachowa się zgodnie z oczekiwaniami.



Załączamy kod wykorzystany do utworzenia konfiguracji generatora słów.

```
output = []

def toBinary(val):
    res = []
    while val != 0:
        res.insert(0, val % 2)
        val = val // 2

    while len(res) < 4:
        res.insert(0, 0)

    return res

def hex4(val):
    res = hex(val)[2:]
    while len(res) < 4:
        res = "0" + res
    return res

def addOutput(data):
    output.append(data[:1] + '1' + data[2:])
    output.append(data[:1] + '0' + data[2:])

output.append("Data:\n")
addOutput("10000000\n") # generalny reset
for i in range(16):
    addOutput("80000000\n") # reset przerzutników w automacie
    addOutput('0000001' + hex(i)[2:] + '\n') # wejścia dla pisa
    binary = toBinary(i)
    for k in range(4):
        addOutput('00000000' + '\n') # wyrazy żeby pisa przeszło
        addOutput('00000' + str(int(i == 13)) + '00' + '\n') # wynik

output.append("Initial:" + '\n')
output.append("0000" + '\n')
output.append("Final:" + '\n')
output.append(hex4(224) + '\n')

with open('output.dp', 'w') as outputFile:
    outputFile.writelines(output)
```

Rezultaty z analizatora logicznego. Linia "20" stale na 0 oznacza brak błędu.



2.6 Wnioski

Alternatywne rozwiązania Automat realizuje detekcję "1101" z dowolnym prefiksem - alternatywny automat mógłby przechodzić do stanu pułapki po otrzymaniu nieprawidłowego ciągu aż do momentu zresetowania.

Zastosowania Automat taki może być zastosowany w drzwiach automatycznych połączonych z sensorem ruchu. Automat najpierw sprawdza brak ruchu przez dłuższy czas ("11"), następnie ruchu, '0' - gdy ktoś podchodzi do drzwi, a następnie brak ruchu '1' - gdy ktoś zatrzymuje się przed drzwiami.

Zamki Rozważaliśmy też alternatywne zastosowanie w zamku cyfrowym - rozpoznającym kod "1101" - ale zorientowaliśmy się że osobny układ PISO z wejściem 'mode' tworzy podatność na atak, gdzie atakujący mógłby wymusić zmianę trybu aby wysłać więcej niż cztery bity.